

# information

---

با ورودی ۱۶ بیت از مدار جمع کننده و ضرب کننده و خروجی به سمت گذرگاه است که دارای پایه‌های Accumulator پروژه ما شامل یک و همچنین یک وردی کلارک است clr و inc و ld کردن or و غیره را انجام می‌دهند. از shr و add و and با ورودی‌های مختلف است که عمل‌های مختلفی مثل and هم چنین دارای ۹ گیت ما تشکیل میشود که عمل خواندن ورودی را انجام میدهد ld بعضی از این مدارها پایه‌ی و کارهایی که AC و دیگری برای تعریف or یکی برای تعریف and کدی که ما برای این مدار نوشتیم دارای سه ماژول است. یکی برای تعریف هر کدام انجام می‌دهند را انجام دادیم و کار هر یک از or و and ما دو ماژول دیگر را فراخوانی کردیم و با استفاده از ورودی‌های داده شده عمل AC در ماژول را مشخص کردیم clr و inc و ld پایه‌های هم چنین یک تست بنچ هم نوشتیم که مطمئن نیستیم درست کار کند

' /